

TOUT EN FICHES

LE COURS D' ÉLECTRONIQUE

Yves Granjon est professeur à l'université de Lorraine et directeur de l'école européenne en génie des matériaux de Nancy.

Bruno Estibals est professeur à l'université Paul Sabatier (Toulouse III) IUT-A, du département GEII.

Serge Weber est professeur à l'université de Lorraine, chef du département électronique et électrotechnique de la faculté des Sciences et technologie, responsable du master Électronique, Énergie électrique, Automatique.

3^e
ÉDITION



DUNOD

LES + EN



Pour aller plus loin et mettre toutes les chances de votre côté,
des ressources complémentaires sont disponibles sur le site
www.dunod.com.

Connectez-vous à la page de l'ouvrage (grâce aux menus déroulants, ou en saisissant le titre, l'auteur ou l'ISBN dans le champ de recherche de la page d'accueil).

Sur la page de l'ouvrage, sous la couverture, cliquez sur le lien « LES + EN LIGNE ».

Illustration de couverture : © Zyn Chakrapong – Shutterstock

© Dunod, 2015, 2019, 2023

11 rue Paul Bert, 92240 Malakoff

www.dunod.com

EAN 9782100853755

Le Code de la propriété intellectuelle n'autorisant, aux termes de l'article L. 122-5, 2° et 3° a), d'une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l'usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d'autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d'exemple et d'illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (art. L. 122-4).

Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles L. 335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Table des matières

Avant-propos	IX
Comment utiliser cet ouvrage ?	X
Remerciements	XIII
Chapitre 1 Principes généraux de l'électrocinétique	1
Fiche 1 Généralités et conventions	2
Fiche 2 Les différents types de générateurs	4
Fiche 3 Les dipôles passifs linéaires usuels	6
Fiche 4 Les régimes électriques dans les circuits	8
Fiche 5 Les lois de Kirchhoff en régime continu	10
Fiche 6 Le théorème de Millman	12
Fiche 7 Les ponts diviseurs	14
Fiche 8 Le principe de superposition	16
Fiche 9 Les théorèmes de Thévenin et Norton	18
Fiche 10 Les circuits linéaires en régime sinusoïdal	20
Fiche 11 Le modèle complexe en régime sinusoïdal	22
Fiche 12 Le régime sinusoïdal – Méthode	24
Fiche 13 La puissance électrique	26
Fiche 14 La puissance en régime sinusoïdal	28
Fiche 15 La modélisation des quadripôles 1	30
Fiche 16 La modélisation des quadripôles 2	32
Fiche 17 Les schémas équivalents des quadripôles	34
Fiche 18 Le transformateur monophasé parfait	36
Fiche 19 Le transformateur monophasé réel	38
<i>Focus Les grands noms de l'électricité</i>	40
<i>QCM</i>	41
<i>Exercices</i>	43
Chapitre 2 Signaux et systèmes	47
Fiche 20 La notion de spectre	48
Fiche 21 Le spectre des signaux périodiques	50
Fiche 22 Le spectre des signaux non périodiques	52
Fiche 23 La transformation de Laplace 1	54
Fiche 24 La transformation de Laplace 2	56
Fiche 25 La fonction de transfert d'un système	58
Fiche 26 Les méthodes de résolution des problèmes	60
<i>Focus Signaux analogiques et signaux numériques</i>	62
<i>QCM</i>	63
<i>Exercices</i>	65
Chapitre 3 Les diodes	69
Fiche 27 La conduction électrique intrinsèque	70
Fiche 28 La diode à jonction	72
Fiche 29 Le principe de fonctionnement de la diode	74
Fiche 30 Les caractéristiques électriques de la diode	76
Fiche 31 La polarisation de la diode	78
Fiche 32 La puissance dissipée dans une diode	80
Fiche 33 Les applications des diodes	82
Fiche 34 Le redressement double alternance	84

Fiche 35	Les régulateurs de tension	86
Focus	<i>Les ancêtres des semi-conducteurs</i>	88
QCM		89
Exercices		91
Chapitre 4	Les transistors bipolaires	93
Fiche 36	Le transistor bipolaire	94
Fiche 37	La polarisation d'un transistor	96
Fiche 38	L'approche physique de la polarisation	98
Fiche 39	Le fonctionnement en commutation	100
Fiche 40	Les montages à plusieurs transistors	102
Focus	<i>Toute une gamme de transistors</i>	104
QCM		105
Exercices		107
Chapitre 5	Les transistors bipolaires en régime dynamique	109
Fiche 41	Les paramètres hybrides du transistor NPN	110
Fiche 42	Le schéma équivalent du transistor	112
Fiche 43	Les amplificateurs	114
Fiche 44	L'amplificateur à émetteur commun	116
Fiche 45	L'amplificateur à collecteur commun	118
Fiche 46	L'amplificateur à base commune	120
Fiche 47	Le montage push-pull	122
Fiche 48	Le montage push-pull à correction de distorsion	124
Fiche 49	L'amplificateur différentiel simple	126
Fiche 50	La réjection du mode commun	128
Fiche 51	Le montage Darlington en régime variable	130
Focus	<i>Les différentes classes d'amplificateurs</i>	132
QCM		133
Exercices		135
Chapitre 6	Les amplificateurs opérationnels en régime linéaire	139
Fiche 52	Les caractéristiques de l'amplificateur opérationnel	140
Fiche 53	Le fonctionnement linéaire de l'amplificateur opérationnel	142
Fiche 54	Les additionneurs et les soustracteurs	144
Fiche 55	Les montages évolués	146
Fiche 56	De la théorie à la pratique	148
Fiche 57	Les montages dérivateurs et intégrateurs	150
Fiche 58	L'oscillateur à pont de Wien	152
Focus	<i>Quand l'électronique résout les problèmes de physique</i>	154
QCM		155
Exercices		157
Chapitre 7	Les filtres analogiques linéaires	161
Fiche 59	Les diagrammes de Bode	162
Fiche 60	Les diagrammes de Bode asymptotiques	164
Fiche 61	Les différents types de filtres	166
Fiche 62	Le filtre passif passe-bas du premier ordre	168
Fiche 63	Le filtre actif passe-bande	170
Focus	<i>Musique !</i>	172
QCM		173
Exercices		175

Chapitre 8 Les amplificateurs opérationnels en régime non linéaire 179

Fiche 64	Le comparateur	180
Fiche 65	Le basculement d'un comparateur	182
Fiche 66	Le trigger de Schmitt inverseur	184
Fiche 67	Le trigger de Schmitt non inverseur	186
Fiche 68	Les montages astables et monostables	188
Focus	Le circuit intégré 555	190
QCM		191
Exercices		193

Chapitre 9 Les transistors à effet de champ 197

Fiche 69	Les transistors à effet de champ à jonction	198
Fiche 70	La polarisation des transistors JFET	200
Fiche 71	Le schéma équivalent en régime linéaire	202
Fiche 72	Les amplificateurs à JFET	204
Fiche 73	Les transistors JFET en commutation	206
Focus	Le bruit de fond	208
QCM		209
Exercices		211

Chapitre 10 Les circuits logiques combinatoires 215

Fiche 74	Les fonctions logiques	216
Fiche 75	Les nombres binaires entiers	218
Fiche 76	L'algèbre de Boole	220
Fiche 77	Les circuits logiques combinatoires	222
Fiche 78	Méthode de conception d'un circuit combinatoire	224
Fiche 79	Simplification des fonctions logiques	226
Fiche 80	Multiplexeur, démultiplexeur	228
Fiche 81	Encodeurs et décodeurs	230
Fiche 82	Le comparateur	232
Fiche 83	L'additionneur	234
Fiche 84	Le soustracteur	236
Fiche 85	Les caractéristiques technologiques des circuits combinatoires	238
Focus	La logique à relais : toujours vivante	240
QCM		241
Exercices		243

Chapitre 11 Les circuits logiques séquentiels 247

Fiche 86	La logique séquentielle	248
Fiche 87	La fonction séquentielle synchrone	250
Fiche 88	Les registres	252
Fiche 89	Les compteurs	254
Fiche 90	Les machines à nombre fini d'états	256
Fiche 91	L'analyse de machines d'état	258
Fiche 92	La synthèse des machines d'état	260
Fiche 93	Le graphe d'état pour les systèmes non conditionnés	262
Fiche 94	Le graphe d'état pour les systèmes à évolution conditionnelle	264
Fiche 95	Les caractéristiques temporelles des systèmes séquentiels	266
Focus	De la logique séquentielle et combinatoire au microprocesseur	268
QCM		269
Exercices		271

Chapitre 12 Les technologies des circuits numériques	275
Fiche 96 Circuits TTL et CMOS	276
Fiche 97 La classification des circuits numériques	278
Fiche 98 Les circuits PLD	280
Fiche 99 Les circuits FPGA	282
Fiche 100 Mémoires, notions générales	284
Fiche 101 Mémoires RAM et PROM	286
Fiche 102 Les circuits combinatoires à base de RAM	288
Fiche 103 Les machines d'états à base de mémoire et registre	290
Focus Évolution des mémoires DRAM	292
QCM	293
Exercices	295
Chapitre 13 Éléments d'instrumentation et de mesure	299
Fiche 104 La mesure du courant	300
Fiche 105 La mesure d'une tension	302
Fiche 106 L'oscilloscope	304
Fiche 107 Les sondes de courant et différentielle	306
Fiche 108 La chaîne d'instrumentation	308
Fiche 109 Les capteurs : principes généraux	310
Fiche 110 Les capteurs actifs	312
Fiche 111 Les capteurs passifs	314
Fiche 112 Les convertisseurs analogique-numérique	316
Fiche 113 Les convertisseurs numérique-analogique	318
Focus Capteurs et automobile	320
QCM	321
Exercices	323
Chapitre 14 Éléments d'électronique de puissance	327
Fiche 114 Les composants en régime de commutation	328
Fiche 115 Introduction à l'électronique de puissance	330
Fiche 116 Les hacheurs série et parallèle	332
Fiche 117 Le hacheur série en conduction continue	334
Fiche 118 Le hacheur série en conduction discontinue	336
Fiche 119 Le hacheur parallèle en conduction continue	338
Fiche 120 Le hacheur parallèle en conduction discontinue	340
Fiche 121 Les hacheurs à accumulation	342
Fiche 122 Les hacheurs à accumulation inductive en conduction continue	344
Fiche 123 Les onduleurs et la structure de pont en H	346
Fiche 124 Régime triphasé symétrique : généralités	348
Fiche 125 Régime triphasé symétrique : connexion à une charge	350
Fiche 126 Puissance en régime triphasé	352
Focus Vers le véhicule électrique	354
QCM	355
Exercices	357
Corrigés des exercices	361
Annexes	455
Index	461

Avant-propos

L'électronique est la discipline qui s'intéresse aux dispositifs électriques construits autour de la technologie des semi-conducteurs. La plupart du temps, les courants et les tensions mis en œuvre restent de faible amplitude, excepté en électronique de puissance.

Le traitement du signal, les automatismes, l'informatique et d'une manière plus générale, une grande partie des appareils que nous utilisons quotidiennement possèdent des systèmes électroniques. Que ce soit pour la commande des processus, le traitement de l'information, le contrôle ou la mesure des phénomènes, l'électronique apporte des solutions simples, fiables et souples à un grand nombre de problèmes techniques.

Cet ouvrage rassemble toutes les notions fondamentales de l'électronique : de la diode à jonction jusqu'aux systèmes logiques, en passant par les montages à transistors et à amplificateurs opérationnels. Il aborde également les bases de l'électronique de puissance qui, traditionnellement, sont plutôt étudiées en électrotechnique mais dont nous avons estimé qu'elles avaient leur place au sein d'un ouvrage consacré à l'électronique.


Il est structuré en cent-vingt-six fiches et en quatorze chapitres développant chacun un thème particulier. Chaque fiche aborde un composant, un montage ou un principe. À la fin de chaque chapitre, le lecteur pourra pousser sa réflexion un peu plus loin à l'aide des focus proposés qui mettent en exergue des thématiques particulières. Après un QCM qui lui permettra de tester ses connaissances et de valider ses acquis, il pourra ensuite s'entraîner avec des exercices et des problèmes entièrement corrigés. Les solutions sont présentées dans leurs moindres détails en insistant systématiquement sur les méthodes à assimiler et sur le savoir-faire à acquérir absolument pour être capable de résoudre n'importe quel problème d'électronique. Chaque chapitre propose des exercices de difficultés variées. Il est conseillé de les aborder dans l'ordre, sans chercher à brûler les étapes en négligeant tel ou tel qui paraît trop facile et sans succomber à la tentation de lire trop rapidement la solution. Certains de ces exercices sont de grands classiques ; d'autres sont plus originaux. Ils ont tous vocation à guider l'étudiant vers la maîtrise de l'électronique et des fonctions qu'elle permet de réaliser, et de l'aider à acquérir suffisamment d'aisance pour aborder avec succès des problèmes de plus en plus sophistiqués.

L'électronique n'est pas une discipline extrêmement compliquée pour qui l'aborde avec rigueur et méthode. Elle nécessite toutefois que le lecteur soit familiarisé avec les lois fondamentales de l'électrocinétique, que ce soit en régime continu, sinusoïdal ou transitoire. Ces notions sont rappelées dans le premier chapitre qui rassemble les principaux résultats et théorèmes qu'il est indispensable de connaître.

Les prérequis de mathématiques de l'électronique ne sont pas nombreux : ils concernent l'analyse des fonctions réelles, le calcul différentiel et intégral et les nombres complexes. Le formulaire situé en annexe à la fin de l'ouvrage regroupe toutes les formules de mathématiques utiles à l'électronicien.

Cet ouvrage a été conçu avec le souci constant de rendre l'électronique accessible au plus grand nombre. Nous souhaitons que chaque lecteur puisse y trouver les clés de sa réussite.

Comment utiliser

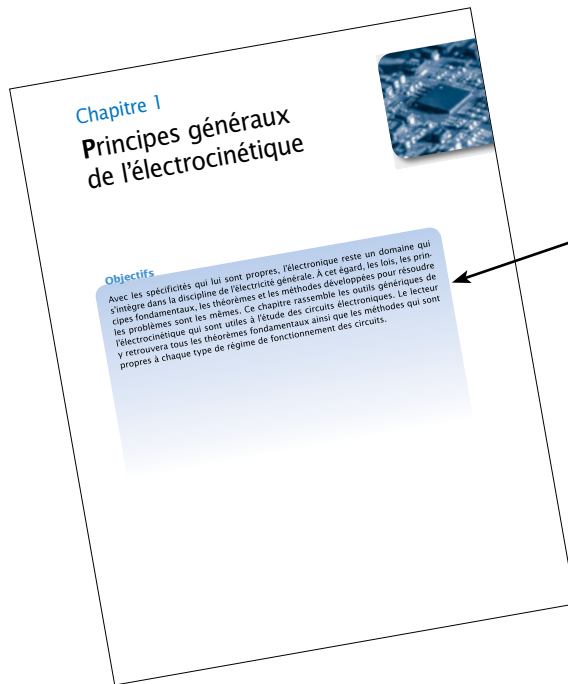

14 chapitres
auxquels sont associés des bonus
web à retrouver sur dunod.com

126 fiches de cours
Les notions essentielles avec des renvois
pour naviguer d'une fiche à l'autre

fiche 12 Le régime sinusoïdal – Méthode

1. La transposition au modèle complexe

En règle générale, l'étude d'un circuit en régime sinusoïdal consiste à identifier les expressions de grandeurs électriques, courants ou tensions, dans un montage alimenté par une source sinusoïdale, par exemple $e(t) = E_m \sqrt{2} \cos(\omega t)$.

Exemple

Dans le circuit représenté sur la figure 12.1.a, on cherche à déterminer l'expression de $u(t)$.

Figure 12.1

On transpose immédiatement le schéma dans sa représentation complexe (figure 12.1.b) et on y applique le principe du pont diviseur de tension :

$$\vec{U} = \frac{R}{R + \frac{1}{jC\omega}} \vec{E} = \frac{jRC\omega}{jRC\omega + 1} \vec{E}_m$$

2. Le retour au modèle temporel

Nous savons déjà que la tension $u(t)$ est sinusoïdale de même pulsation que $e(t)$ puisque le circuit est linéaire. Il nous faut donc trouver sa valeur efficace et son éventuel déphasage par rapport à e : $u(t) = U_{eff} \sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$.

On a : $\vec{U} = U_{eff} e^{j\varphi} = \frac{jRC\omega}{jRC\omega + 1} \vec{E}_m$

Soit : $U_{eff} = |\vec{U}| = \frac{RC\omega E_m}{\sqrt{1 + R^2 C^2 \omega^2}}$

Et :

$$\varphi = \arg \vec{U} = \arg \left(\frac{jRC\omega}{jRC\omega + 1} \vec{E}_m \right) = \arg(jRC\omega) - \arg(jRC\omega + 1) = \frac{\pi}{2} - \arctan(RC\omega)$$

D'où : $u(t) = U_{eff} \sqrt{2} \cos(\omega t + \varphi)$

Soit : $u(t) = E_m \sqrt{2} \frac{RC\omega}{\sqrt{R^2 C^2 \omega^2 + 1}} \cos\left(\omega t + \frac{\pi}{2} - \arctan(RC\omega)\right)$

Important

De même qu'il ne faut jamais oublier que le module d'un quotient est égal au quotient des modules, il faut également se souvenir que l'argument d'un quotient est égal à la différence entre l'argument du numérateur et celui du dénominateur.

Le lecteur devra également se souvenir des propriétés suivantes :

$$\arg(a + jb) = \arctan \frac{b}{a} \text{ pour } a > 0$$

$$\arg(a + jb) = \arctan \frac{b}{a} \pm \pi \text{ pour } a < 0$$

Ce sont ces propriétés qui sont couramment utilisées pour calculer les modules et arguments des nombres complexes en électrocinétique.

3. Le principe général

Dans la représentation complexe, en prenant soin de considérer l'impédance complexe de chaque dipôle, les lois et théorèmes fondamentaux de l'électricité qui gouvernent les circuits en régime continu restent valables en régime sinusoïdal : loi de Kirchhoff, théorème de Millman, principe de superposition, théorèmes de Thévenin et de Norton. Les règles qui régissent les associations de dipôles sont également transposables au modèle complexe.

Important

Dans le schéma électrique transposé à sa représentation complexe, toutes les lois de l'électricité valables pour le régime continu, s'appliquent aux grandeurs et variables complexes.

Si la méthode présentée ici est simple dans son principe, il n'en demeure pas moins qu'elle exige une bonne maîtrise de la manipulation des nombres complexes. On trouvera en annexe, à la fin de cet ouvrage, un formulaire qui rassemble toutes les formules utiles dans ce domaine, entre autres. Il est recommandé de s'exercer autant que de besoin afin d'acquies la maîtrise de la résolution des problèmes d'électrocinétique en régime sinusoïdal.


De très
nombreux
schémas

Des
renvois
entre
fiches


Des conseils
méthodologiques

cet ouvrage ?

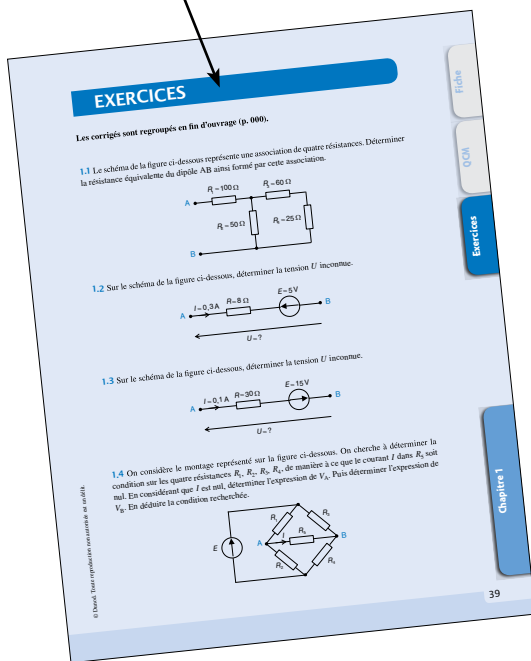
Des exercices
en fin de chapitre
pour réviser (corrigés
en fin d'ouvrage)



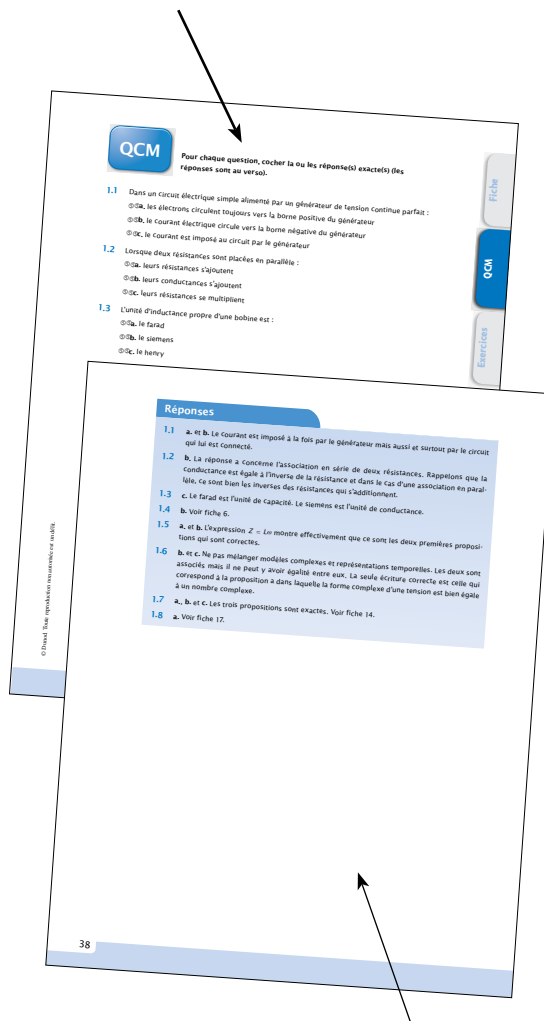Des QCM
en fin de chapitre
pour s'auto-évaluer



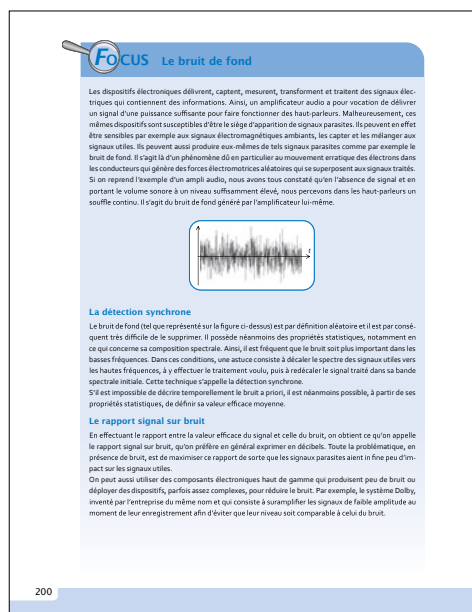Des focus sur une page
à la fin de chaque chapitre



Les réponses
commentées au verso


Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier très sincèrement les personnes suivantes pour leurs relectures et conseils tout au long de la rédaction de cet ouvrage :

- Sylvie Roux, professeur agrégé de physique appliquée, IUT A Paul Sabatier, département GEII, Toulouse
- Frédéric Morancho, professeur des universités, université Paul Sabatier, Toulouse
- Farid Meibody-Tabar, professeur des universités, École nationale supérieure d'électricité et de mécanique de Nancy
- Guy Schneider, professeur agrégé de physique appliquée, CPP - La Prépa des INP, Nancy
- Yves Berviller, maître de conférences, université de Lorraine, faculté des sciences et technologies
- Slavisa Jovanovic, maître de conférences, université de Lorraine, faculté des sciences et technologies

Chapitre 1

Principes généraux de l'électrocinétique

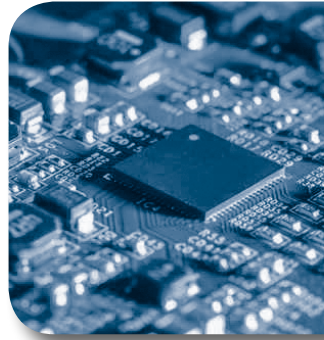

Objectifs

Avec les spécificités qui lui sont propres, l'électronique reste un domaine qui s'intègre dans la discipline de l'électricité générale. À cet égard, les lois, les principes fondamentaux, les théorèmes et les méthodes développées pour résoudre les problèmes sont les mêmes. Ce chapitre rassemble les outils génériques de l'électrocinétique qui sont utiles à l'étude des circuits électroniques. Le lecteur y retrouvera tous les théorèmes fondamentaux ainsi que les méthodes qui sont propres à chaque type de régime de fonctionnement des circuits.

1. Définitions et principes fondamentaux

D'une manière générale, tout circuit électrique peut se représenter sous la forme d'un générateur d'énergie alimentant un récepteur chargé de transformer l'énergie électrique reçue en une autre forme exploitable, les deux dispositifs étant reliés par des conducteurs. Tout circuit électrique est le siège d'un transfert de charges entre ces deux éléments (figure 1.1). Il est couramment admis de représenter ce transfert par un flux d'électrons que l'on modélise par un courant électrique traversant les conducteurs.

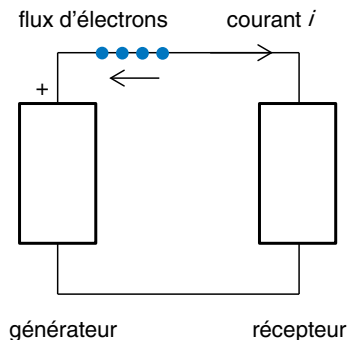


Figure 1.1

Ce courant électrique (exprimé en ampères) représente la quantité de charges q (en coulombs) traversant une section donnée du conducteur par unité de temps. Les électrons possédant une charge négative, la logique veut que le courant i soit représenté en sens contraire du flux d'électrons. Dans un circuit composé d'une seule boucle, le même courant circule à chaque instant dans tout le circuit.

Générateurs et récepteurs simples possèdent en général deux bornes. Ce sont des **dipôles électriques**. Les dipôles générateurs sont dits **actifs**, ceux qui ne font que consommer de l'énergie sont des **dipôles passifs**.

2. Le générateur de tension parfait

Le dipôle actif le plus simple est le générateur de tension continue parfait qui délivre une tension E constante (en volts) et l'impose au dipôle récepteur qui présente donc à ses bornes la même tension E . Le courant qui apparaît alors dans le circuit dépend de E et de la nature du récepteur. Cette tension E est la différence de potentiel $V_A - V_B$. La flèche symbolisant cette différence de potentiel est dirigée vers le potentiel le plus élevé.

Comme les électrons sont attirés par le point A, correspondant au potentiel le plus élevé, le courant sera naturellement orienté, au sortir du générateur, par une flèche dirigée dans l'autre sens.

Pour un circuit alimenté par un générateur de tension, on considère en général que sa borne B constitue la référence de tension pour l'ensemble du circuit et se trouve donc au potentiel 0 V (on dit aussi à la **masse**). Sa borne A se trouve donc au potentiel $V_A = E$.

On assimile donc toute différence de potentiel entre un point X quelconque et cette référence, au potentiel du point X.

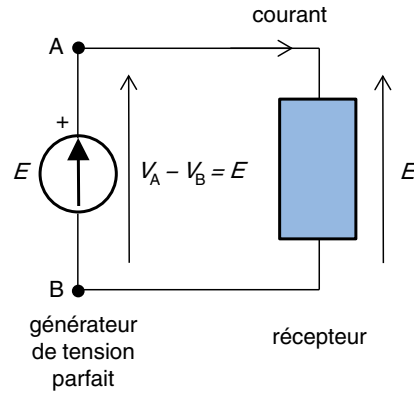


Figure 1.2

3. Conventions

Dans un circuit simple composé d'un générateur de tension et d'un dipôle récepteur, compte tenu du fait que la même tension règne aux bornes des deux éléments, et que le même courant circule dans tout le circuit, on note que du côté du générateur, courant et tension sont représentés par des flèches dirigées dans le même sens, alors que du côté du récepteur, elles sont dirigées en sens contraires (figure 1.3). Par convention, nous dirigerons systématiquement les flèches des courants et des tensions dans le même sens pour le générateur (convention générateur), et en sens contraires pour tout récepteur (convention récepteur).

En règle générale, les circuits simples ne comportent qu'un seul générateur. Toutefois, certains peuvent en contenir plusieurs. Dans ce cas, si un générateur est considéré comme appartenant à la partie réceptrice du circuit, c'est la convention récepteur que nous utiliserons.

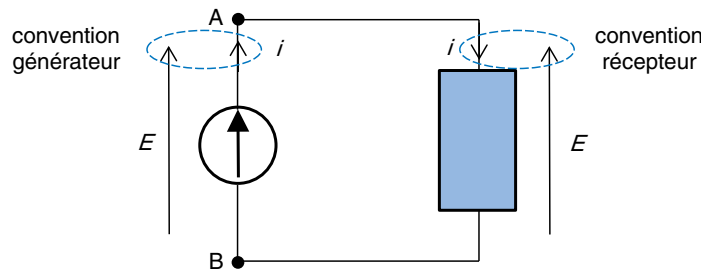


Figure 1.3



Le respect des conventions de signes est absolument essentiel dans la résolution d'un problème d'électricité en général et d'électronique en particulier. La plupart des erreurs proviennent du non respect de ces règles élémentaires.

On retiendra notamment qu'en général, on n'utilise la convention générateur que pour le générateur principal du circuit.



1. Le générateur de courant continu parfait

Outre le générateur de tension parfait, un circuit peut être alimenté par un générateur de courant parfait (figure 2.1).

Ce dernier impose un courant I au dipôle récepteur. La tension qui apparaît alors aux bornes du dipôle récepteur dépend de I et de la nature du récepteur.

Les générateurs de courant sont en général des dispositifs complexes utilisés dans des cas bien particuliers.

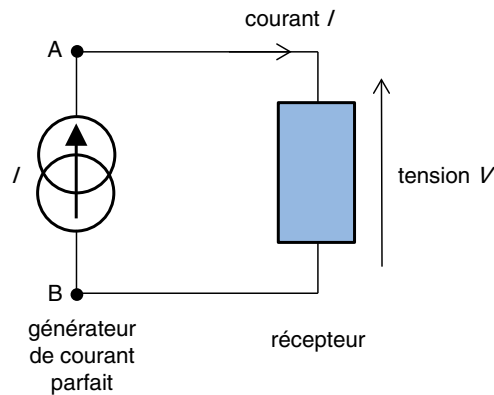


Figure 2.1



Important

Les générateurs sont dits parfaits au sens où la tension délivrée par un générateur de tension parfait ne dépend pas du reste du circuit. De même, un générateur de courant parfait délivre un courant qui ne dépend pas du reste du circuit.

2. Le générateur de tension réel

Dans la réalité, un générateur de tension n'est jamais parfait. La tension qu'il délivre diminue plus ou moins selon l'intensité du courant qu'on lui soutire. Ce phénomène est dû à la superposition de diverses chutes de potentiel internes qui ne peuvent plus être négligées lorsque le générateur est parcouru par un courant intense.

On considère alors qu'un modèle plus proche de la réalité consiste à associer une résistance en série avec un générateur de tension parfait, ou une résistance en parallèle avec un générateur de courant parfait. Ces résistances sont appelées **résistances internes** des générateurs (figure 2.2).

Si I est le courant qui circule dans le circuit, on a : $V_A - V_B = E - rI$.

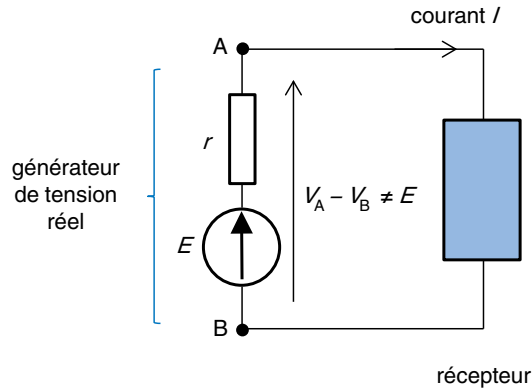


Figure 2.2

3. Le générateur de courant réel

De la même manière, un générateur de courant réel sera modélisé par la mise en parallèle d'un générateur de courant parfait et d'une résistance dite interne (figure 2.3).

Dans ce cas, le courant qui alimente le récepteur est plus faible que le courant délivré par le générateur parfait et dépend de la tension qui s'installe aux bornes du récepteur.

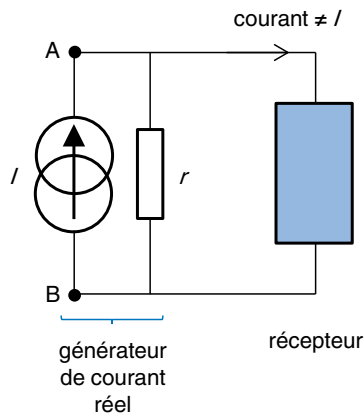


Figure 2.3

4. Les autres générateurs

Outre les générateurs continus qui délivrent des tensions ou des courants constants, il est très fréquent d'utiliser des générateurs de signaux variables dans le temps et de formes variées (signaux sinusoïdaux, par exemple, ou autres signaux périodiques, etc.). D'une manière générale, on réserve les lettres majuscules pour nommer les grandeurs continues (V_A , E , I_0) et les lettres minuscules pour les grandeurs variables (v , e_1 , i_n).

Dans tous les cas, lorsqu'il s'agit du générateur principal du circuit, on utilisera la convention générateur pour repérer le sens de la tension à ses bornes et celui du courant qu'il délivre (flèches dirigées dans le même sens).

1. Les lois de fonctionnement élémentaires

Trois dipôles passifs sont couramment utilisés dans les circuits électroniques. Ils ont la particularité de posséder un fonctionnement qui s'exprime sous la forme d'une équation différentielle simple, linéaire, à coefficients constants. L'équation de fonctionnement d'un dipôle lie la tension à ses bornes et le courant qui le traverse. En supposant que, dans le cas le plus général, ces deux grandeurs sont variables dans le temps, les lois de fonctionnement des trois dipôles passifs usuels sont présentées sur la figure 3.1.

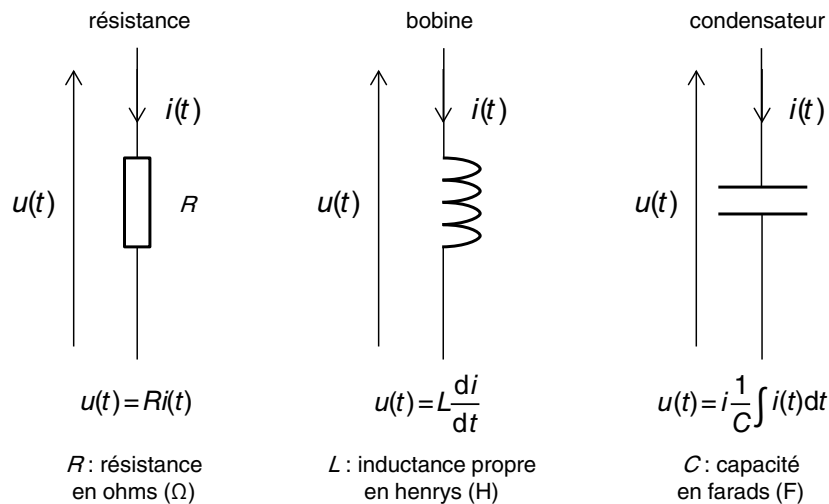


Figure 3.1

2. Associations de dipôles

Deux dipôles quelconques sont dits **associés en série** si une des bornes de l'un est reliée à une des bornes de l'autre, l'ensemble formant un nouveau dipôle. Ils sont dits **associés en parallèle** si les paires de bornes sont connectées deux à deux (figure 3.2).

Dans le cas de l'association en série, les deux dipôles sont parcourus par le même courant. La tension totale aux bornes de l'ensemble est égale à la somme des deux différences de potentiel aux bornes de chacun des deux dipôles.

Dans le cas de l'association en parallèle, la même différence de potentiel règne aux bornes de chacun des deux dipôles.

En tenant compte de ces constats, on peut en déduire les règles d'association des différents dipôles.

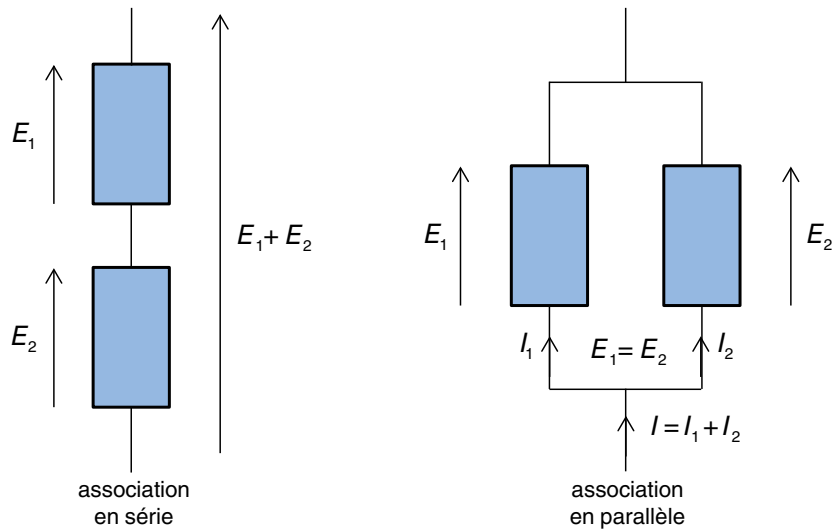


Figure 3.2

En associant des résistances, on forme un dipôle qui se comporte comme une résistance, dont la valeur est appelée **résistance équivalente**, que l'on note en général R_{eq} . Lorsque l'on associe des condensateurs, on forme un condensateur équivalent de capacité C_{eq} .

Lorsque deux résistances R_1 et R_2 sont associées en série, on a $R_{eq} = R_1 + R_2$.

Lorsqu'elles sont associées en parallèle, on a $\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}$, soit $R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}$.

Lorsque deux condensateurs C_1 et C_2 sont associés en série, on a $\frac{1}{C_{eq}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$.

Lorsqu'ils sont associés en parallèle, on a $C_{eq} = C_1 + C_2$.



Attention

On remarquera que les règles d'associations des résistances et celles d'associations des condensateurs se trouvent inversées.

Les règles qui régissent l'association de bobines sont les mêmes que celles qui concernent les résistances : les inductances s'additionnent lorsque les bobines sont placées en série. Leurs inverses s'ajoutent lorsqu'elles sont placées en parallèle.

L'ensemble des résultats présentés ici se généralisent sans problème à l'association série ou parallèle de n éléments différents.

Il est possible de simplifier les circuits électriques en calculant les valeurs équivalentes d'une combinaison plus ou moins complexe de dipôles. On procède alors de proche en proche en recherchant les associations les plus simples et en réduisant ainsi pas à pas le circuit initial.

Les régimes électriques dans les circuits

Selon la forme de la tension (ou du courant) délivrée par le générateur qui alimente un circuit, on dit que ce circuit fonctionne selon un certain régime.

1. Le régime continu

Lorsqu'un circuit est alimenté par un générateur qui délivre une tension constante, on dit qu'il fonctionne en **régime continu**. Les régimes continus font partie des régimes dits **permanents** ou **établis**. Dans un circuit fonctionnant en régime continu, toutes les tensions et tous les courants dans le circuit sont en général continus.



Rappel

Les grandeurs continues sont notées avec des lettres majuscules (E pour une tension, par exemple).

En régime continu, un élément inductif (une bobine) n'a aucun effet. Son équation de fonctionnement montre que, parcourue par un courant constant quelconque, une bobine présente toujours une différence de potentiel nulle à ses bornes :

$$u(t) = L \frac{di}{dt} \Rightarrow u(t) = 0 \text{ si } i = C^{\text{te}}.$$

Un condensateur, en régime continu, n'est parcouru par aucun courant :

$$u(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt \Rightarrow i(t) = 0 \text{ si } u(t) = C^{\text{te}}.$$



Remarque

Si aucun courant ne peut traverser un condensateur en régime continu, tout condensateur qui se voit imposer une tension U présente bel et bien une charge emmagasinée Q telle que $Q = CU$. Un condensateur parfait possède en outre la propriété de conserver cette charge emmagasinée, une fois l'alimentation U coupée. Ceci, bien évidemment, à condition qu'il soit isolé, c'est-à-dire que ses deux bornes ne soient reliées à aucun autre circuit.

2. Le régime sinusoïdal

Lorsqu'un circuit est alimenté par un générateur qui délivre une tension sinusoïdale $e(t) = E_0 \cos \omega t$, le régime sera dit **sinusoïdal** ou **harmonique**.

Les régimes sinusoïdaux font également partie des régimes dits permanents ou établis. Dans un circuit fonctionnant en régime sinusoïdal, tensions et courants sont tous sinusoïdaux, de même pulsation ω que la source de tension, mais présentant *a priori* des déphasages.

3. Le régime transitoire

Les régimes transitoires correspondent en général au passage d'un régime permanent à un autre régime permanent. Ces changements de régime sont la plupart du temps dus à l'ouverture ou à la fermeture d'un interrupteur dans le circuit ou encore à la présence de composants agissant comme des interrupteurs.

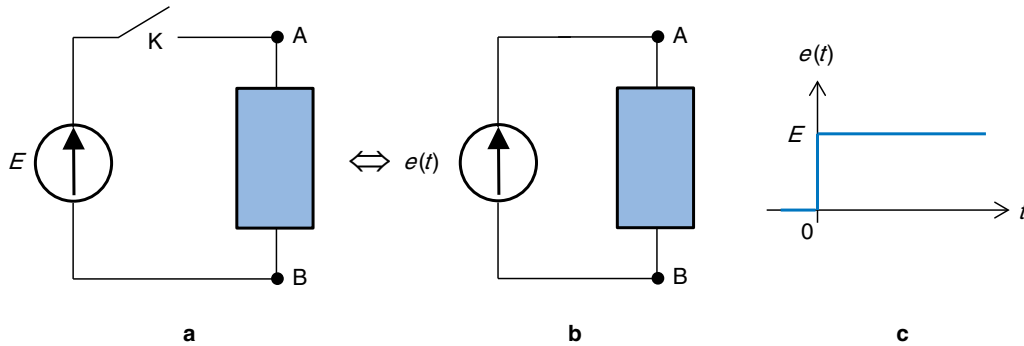


Figure 4.1

Dans le circuit représenté sur la figure 4.1.a, le dipôle AB est alimenté par un générateur parfait de tension constante E par l'intermédiaire d'un interrupteur K . Lorsqu'on ferme l'interrupteur, tout se passe comme si on passait brusquement d'un régime permanent $e(t) = 0$ à un autre régime permanent $e(t) = E$. Le dipôle est en quelque sorte alimenté par la tension $e(t)$ (figure 4.1.b).

Il suffit de considérer que l'instant $t = 0$ correspond à l'instant de fermeture de l'interrupteur. Comme un interrupteur n'est pas un élément linéaire, on préfère utiliser le modèle représenté sur la figure 4.1.b, dans lequel le circuit est linéaire (schéma sans interrupteur), mais dans lequel la forme de la tension d'alimentation n'est pas constante mais se présente sous la forme d'un **échelon** (figure 4.1.c).



Important

Les régimes transitoires peuvent intervenir aussi bien à l'ouverture qu'à la fermeture d'interrupteurs, ou encore au basculement de commutateurs. D'une manière générale, le régime transitoire conduit toujours le système vers un régime permanent.

Les problèmes à résoudre sont en général toujours les mêmes : il s'agit de déterminer tensions et courants dans le circuit. Comme celui-ci n'est pas alimenté par une tension constante ou sinusoïdale, tous les courants et toutes les tensions dans le circuit seront *a priori* variables.

La résolution des problèmes d'électricité en régime transitoire se traduit en général par des équations différentielles. Les plus simples, comme par exemple les équations différentielles linéaires à coefficients constants d'ordre peu élevé se résolvent directement avec une relative facilité. Pour les autres, des outils plus performants seront nécessaires comme la transformée de Laplace, voire des méthodes numériques.

1. Définitions

- **Réseau électrique** : toute association simple ou complexe de dipôles interconnectés, alimentée par un générateur.
- **Branche** : partie dipolaire d'un réseau parcourue par un même courant.
- **Nœud d'un réseau** : tout point du réseau commun à plus de deux branches.
- **Maille d'un réseau** : tout chemin constituant une boucle et formé de plusieurs branches.

Sur le circuit de la figure 5.1, l'association de R_1 , R_2 , R_3 , R_4 et R_5 formant le dipôle AC constitue un réseau électrique alimenté par le générateur de tension E . A, B, C et D sont les nœuds de ce réseau. Le schéma montre trois mailles. Il en existe d'autres, par exemple, en partant du point A, on peut définir une maille qui comprend R_2 , R_3 et R_5 , qui passe par D, puis C et qui rejoint A en incluant R_1 .

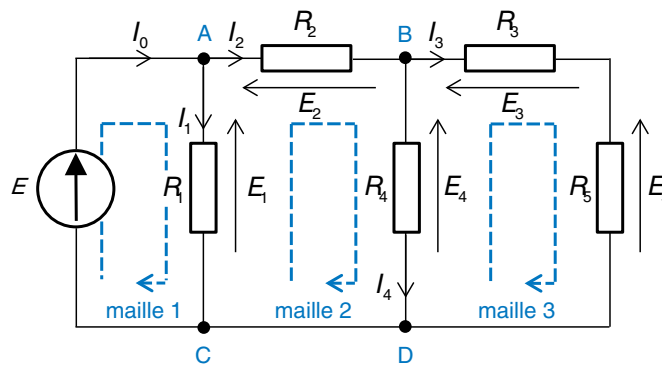


Figure 5.1

2. La loi des nœuds

La somme des courants se dirigeant vers un nœud est égale à la somme des courants qui sortent de ce nœud.

Ou encore : la somme algébrique des courants dirigés vers un nœud d'un circuit est nulle (en comptant positivement les courants dirigés vers le nœud et en comptant négativement ceux qui en sortent).

Cette loi exprime le fait qu'il ne peut pas y avoir accumulation de charges en un point quelconque d'un conducteur du réseau. Dans l'exemple de la figure 5.1, on pourra écrire entre autres équations : $I_0 = I_1 + I_2$ et $I_2 = I_3 + I_4$.

3. La loi des mailles

La somme algébrique des différences de potentiel le long d'une maille, obtenue en parcourant la maille dans un sens donné, est nulle. Les différences de potentiel orientées dans le même sens que le sens de parcours de la maille sont comptées positivement. Les différences de potentiel orientées dans le sens opposé au sens de parcours de la maille sont comptées négativement.

Ainsi, dans l'exemple de la figure 5.1 :

$$\text{Maille 1 : } E - E_1 = 0$$

$$\text{Maille 2 : } E_1 - E_2 - E_4 = 0$$

$$\text{Maille 3 : } E_4 - E_3 - E_5 = 0$$



Note

Les lois de Kirchhoff sont présentées ici en régime continu (lettres majuscules pour les tensions et les courants). En réalité, elles restent valables quel que soit le régime.

4. La loi des nœuds généralisée

Dans un dispositif électrique quelconque, la somme algébrique des courants entrant (ou sortant négativement) dans une surface fermée est nulle : $\sum_{i=1}^n I_i = 0$ (figure 5.2).

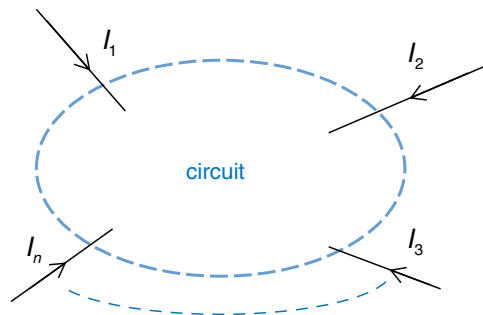


Figure 5.2

D'un point de vue pratique, cela signifie que dans un circuit complexe, on peut définir arbitrairement un contour fermé et appliquer la loi des nœuds aux bornes de ce contour.



Remarque

Il est assez rare d'utiliser les lois de Kirchhoff pour résoudre entièrement un problème d'électricité. En effet, elles génèrent beaucoup d'équations et beaucoup d'inconnues et on leur préfère des théorèmes plus puissants.