Vitor Amadeu Souza

Projetos com

ESP32

Programado em Arduino - Parte XIV

© 2020 by Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda.
© 2020 by Vitor Amadeu Souza
Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida sem autorização prévia e escrita de **Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda.** Este livro publica nomes comerciais e marcas registradas de produtos pertencentes a diversas companhias. O editor utiliza as marcas somente para fins editoriais e em benefício dos proprietários das marcas, sem nenhuma intenção de atingir seus direitos.

Abril de 2020

Direitos reservados por:

Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda
Produção: Cerne Tecnologia e Treinamento
E-mail da Empresa: cerne@cerne-tec.com.br
Home Page: www.cerne-tec.com.br.com.br
Atendimento ao Consumidor: sac@cerne-tec.com.br
Contato com o Autor: vitor@cerne-tec.com.br



FEITO NO BRASIL

Dedicatória

Como nos meus outros livros, dedico este livro a minha querida esposa Renata Leal.

"A coisa mais bonita que podemos experimentar é o misterioso."

Albert Einstein

Cerne Tecnologia

A Cerne Tecnologia tem uma equipe preparada para desenvolvimento de projetos eletrônicos em diversas áreas: Médica, Entretenimento, Industrial, Robótica, Científica, Automobilística, Aeronáutica, etc. Trabalhamos com tecnologia microcontrolada usando o PIC, ARM, AVR, 8051, dsPIC, PIC24, PIC32 além do Arduino, Raspberry, Beaglebone etc. Desenvolvemos o projeto desde sua concepção até a entrega do produto final, passando pelas etapas de esquema elétrico, protótipo e desenvolvimento de circuito impresso.

Desenvolvemos aplicativos para smartphones/tablets Android, iOS, Blackberry, Windows Phone e no desenvolvimento de softwares a nível PC para plataforma Windows, usando ferramentas como o Visual Basic, C# e C++.

Atuamos na parte de montagem de placas, onde podemos fornecer ambos os serviços de desenvolvimento de projetos e produção ou apenas um destes.

Desenvolvemos esquemas elétricos e layout de PCI, tanto em tecnologia convencional como SMD.

Temos a flexibilidade de customizar um de nossos produtos, de modo a atender a uma necessidade específica do cliente, tornando o custo de desenvolvimento menor se comparado a construção de um projeto desde a sua fase inicial.

Desenvolvemos e fornecemos kits didáticos para diversos microcontroladores além de apostilas, livros e e-books.

Na hora de desenvolver um projeto ou equipar seu laboratório não hesite em nos contatar. Entre em contato conosco através do endereço cerne-tec.com.br para obter mais informações.

Cerne
Conhecimento para o Desenvolvimento

cerne-tec.com.br

Sumário

I. Metodologia de desenvolvimento **6**

1. Introdução 6

II. Medição de Etanol em ppm **7**

1. Sensor TGS 822 7
2. Esquema elétrico 12
3. Fluxograma 13
4. Código fonte 14

III. Medição de Monóxido de Carbono **16**

1. Efeitos do Monóxido de Carbono no ser humano 16
2. Sensor TGS 5042 17
3. Esquema elétrico 27
4. Fluxograma 29
5. Código fonte 29

IV. Medição de Dióxido de Carbono **30**

1. O Dióxido de Carbono 30
2. Sensor TGS 4160 31
3. Esquema elétrico 39
4. Fluxograma 41
5. Código fonte 41

Referências **45**

Capítulo I
Metodologia de desenvolvimento

1. Introdução

Esta literatura é uma continuação da obra *Programando o ESP32 no Arduino (2018)* do mesmo autor e editora, onde outros exemplos serão explorados de modo que o leitor possa ampliar seu embasamento teórico e prático para desenvolver mais aplicações nesta ferramenta. É importante que o leitor tenha ciência dos assuntos abordados na obra citada, para que haja um melhor aproveitamento do conteúdo a ser apresentado.

Acompanhe o sumário para verificar os temas abordados neste volume.

A placa didática utilizada foi a NODEMCU-32S, onde os recursos para testar os circuitos propostos serão conectados através das conexões disponíveis na lateral do kit. Tal kit está à venda no site www.cerne-tec.com.br.

Capítulo II

Medindo Etanol em ppm

1. Sensor TGS 822

O sensor TGS 822, desenvolvido pela Figaro Sensor (www.figarosensor.com), permite medir uma série de vapores orgânicos como Metano, Monóxido de Carbono, Isobutano, Hexano, Benzeno, Álcool e Acetona. Cada um destas soluções, apresenta uma curva diferente de concentração em ppm (Parte Por Milhão), na faixa de 50 a 5000 ppm.

Este sensor apresenta alta sensibilidade, estabilidade, baixo custo e sua interface elétrica é relativamente simples. Suas principais aplicações são na detecção de álcool (podendo ser usado como bafômetro), detecção de vazamento de gás, detectores de solvente em fábrica etc. O elemento sensor é composto de Dióxido de Estanho (SnO_2), que varia sua condutividade de acordo com a concentração do gás presente em seu ambiente de instalação. Com o aumento da concentração de gás no ar, sua condutividade aumenta, em que desta forma um processador pode mensurar a concentração de determinado gás neste ambiente.

A próxima figura mostra a resposta de sensibilidade do sensor, de acordo com a concentração em ppm do solvente orgânico que estiver sendo medido pelo mesmo.

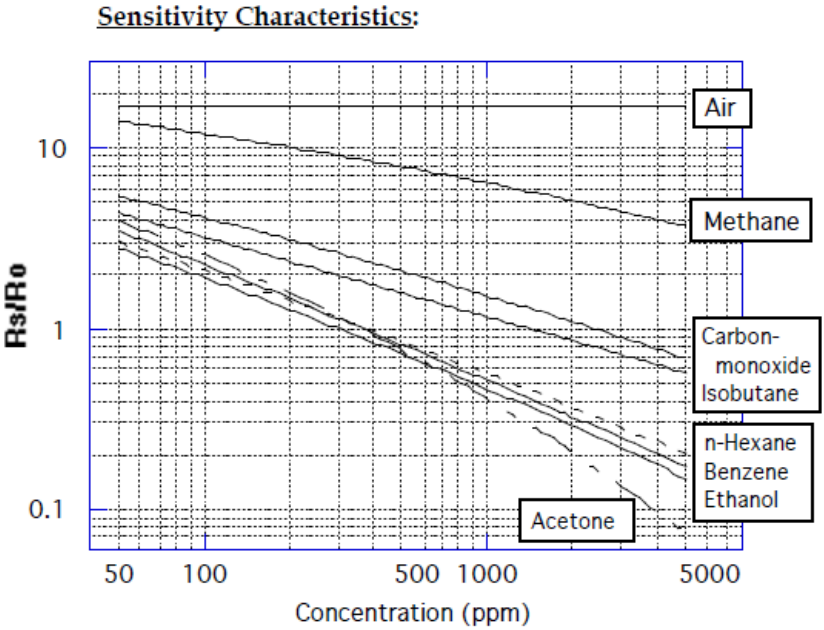


Figura 2.1: Resposta de acordo com a concentração de solvente
Fonte: TGS 822 Datasheet

A resposta do sensor varia de acordo com a temperatura e umidade relativa (R.H) do ambiente em que o mesmo estiver instalado, de acordo com a figura a seguir fornecida pelo próprio datasheet do componente.

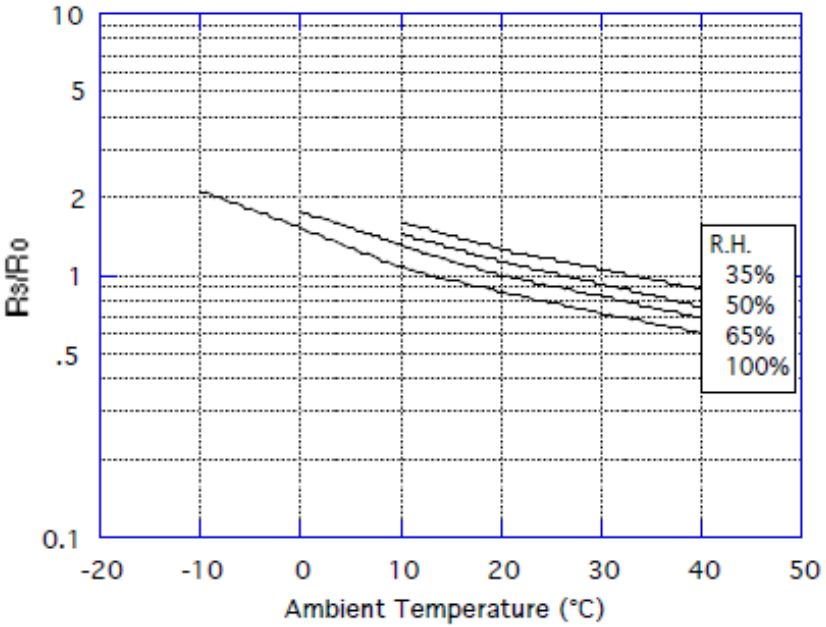


Figura 2.2: Influência da variação de umidade e temperatura
Fonte: TGS 822 Datasheet

Em determinados projetos que necessitem de maior precisão na resposta da medição de gases, pode ser necessário haver um sensor de umidade e temperatura, de modo a ajustar a resposta do TGS 822 de acordo com estas variações.

Este sensor é composto de 6 pinos, conforme pode ser visto na figura a seguir.

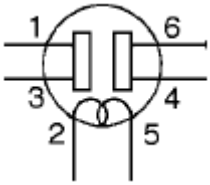


Figura 2.3: Pinagem do TGS 822
Fonte: TGS 822 Datasheet

A função da cada um dos pinos está descrita a seguir.

Pino	Função	Descrição
1 e 3	V_C	Alimentação positiva. Máximo de 24 Vdc.
2	V_H	Tensão de aquecimento. Tensão de 5V DC ou AC
5	GND	Terra da fonte
4 e 6	V_{RL}	Tensão variável de acordo com a concentração de gases

Fonte: TGS 822 Datasheet

Normalmente, os pinos 1, 2 e 3 ficam ligados juntos na tensão de 5 V. A saída V_{RL} fica acoplada a um resistor de carga (R_L), pois a resistência interna do sensor, ou seja, sua condutividade, varia segundo esta concentração, permitindo ao ESP32 mensurá-la.

A próxima figura demonstra um circuito típico a ser montado para uso deste sensor.