Vitor Amadeu Souza

Apresentando no display

TM1638

a medição de

Voltímetro

Programado no Arduino

© 2020 by Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda.

© 2020 by Vitor Amadeu Souza

Nenhuma parte desta publicação poderá ser reproduzida sem autorização prévia e escrita de **Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda.** Este livro publica nomes comerciais e marcas registradas de produtos pertencentes a diversas companhias. O editor utiliza as marcas somente para fins editoriais e em benefício dos proprietários das marcas, sem nenhuma intenção de atingir seus direitos.

Setembro de 2020

Direitos reservados por:
Cerne Tecnologia e Treinamento Ltda
Produção: Cerne Tecnologia e Treinamento
E-mail da Empresa: cerne@cerne-tec.com.br
Home Page: www.cerne-tec.com.br.com.br
Atendimento ao Consumidor: sac@cerne-tec.com.br
Contato com o Autor: vitor@cerne-tec.com.br



FEITO NO BRASIL

“Para quem tudo perde, ainda resta Deus.”

Alfred de Musset

Kits Didáticos e Gravadores da Cerne Tecnologia

A Cerne tecnologia têm uma linha completa de aprendizado para os microcontroladores da família PIC, 8051, Holtek, dsPIC, ARM e etc. Veja os detalhes de cada um nas figuras abaixo:



Kit Arduino

- Gravação On-Board
- Comunicação Serial RS232
- Entrada de 12 V

Uma linha completa de componentes para o desenvolvimento de seus projetos eletrônicos como displays, PICs, botões, leds, cristais e etc. Visite a nossa página na Internet, no endereço **www.cerne-tec.com.br** e conheça melhor nossos serviços e produtos.

Cerne
Conhecimento para o Desenvolvimento

Sumário

Capítulo I – Metodologia de desenvolvimento 6

1. Introdução 6

Capítulo II – TM1638..... 7

1. Introdução 7

2. Esquema elétrico 8

3. Fluxograma 9

4. Biblioteca 10

5. Código fonte 11

Capítulo III – Voltímetro 14

Capítulo III – Aplicação 21

1. Introdução 21

2. Esquema elétrico 21

3. Código fonte 21

Referências..... 23

Capítulo I
Metodologia de desenvolvimento

1. Introdução

Esta literatura é uma continuação da obra *Arduino – Prático e Objetivo* (2011) e *Programação para Arduino – Avançado* (2014) do mesmo autor e editora, onde o objetivo é controlar um conjunto de display de 7 segmentos através do controlador TM1638 usando o Arduino para em seguida apresentar na tela o resultado da medição do sensor título da obra.


A placa didática utilizada foi a Arduino UNO em conjunto com um módulo que faz uso do controlador TM1638, onde tais kits e acessórios estão à venda no site www.cerne-tec.com.br.

Capítulo II

TM1638

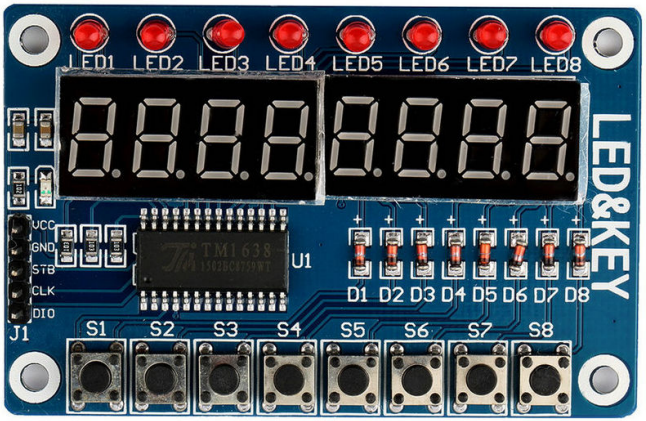1. Introdução

O TM1638 é um circuito integrado (C.I) que possibilita a multiplexação de até 8 displays de 7 segmentos assim como a conexão de até 8 botões (*switch*) e 8 leds. A interface do C.I com o processador é feita através de 3 pinos (STB, CLK e DO) além de 2 pinos de alimentação em 5V. Acompanhe na figura abaixo o aspecto deste sensor.




Fonte= https://images.app.goo.gl/VBwm81MQeG4Tcg79A

A proposta do experimento será mostrar a string “12345678” no conjunto dos 8 displays de 7 segmentos.

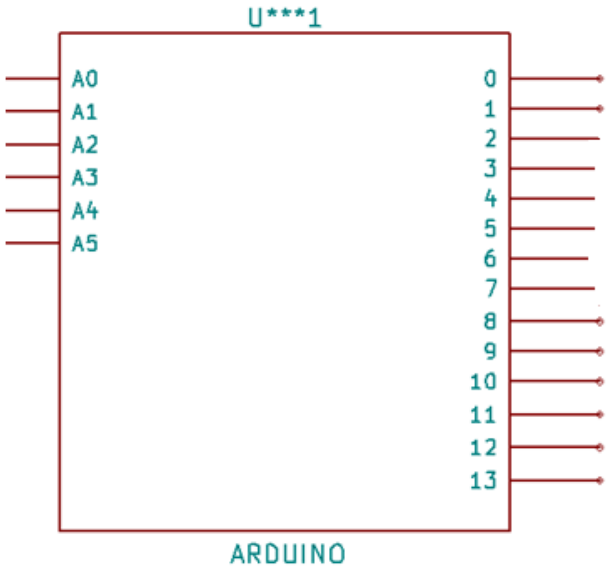2. Esquema elétrico


A seguir o esquema elétrico para concretização do projeto.



Alimente o módulo TM1638 em 5V e conecte os pinos STB, CLK e DO em 2, 3 e 4 respectivamente.

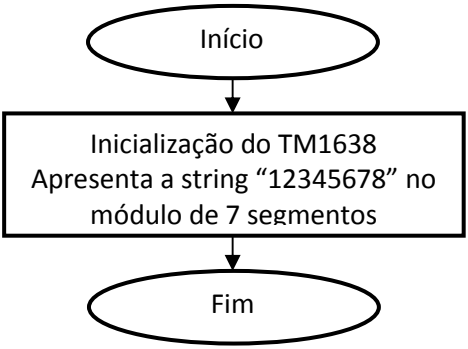
3. Fluxograma

O algoritmo para o desenvolvimento deste projeto está apresentado a seguir.



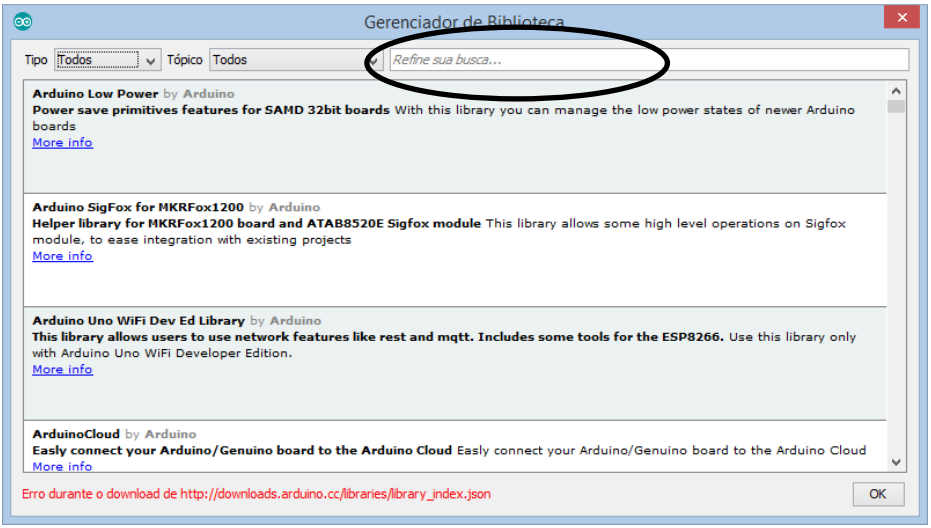4. Biblioteca

Por padrão a biblioteca que faz o acesso ao sensor VL53L0X não vem disponível no Arduino. Para isso, acesse o menu Sketch-> Incluir Biblioteca -> Gerenciar Bibliotecas.



No campo marcado acima digite TM1638. Neste momento, será apresentada uma biblioteca chamada TM1638 by Danny Ayers, bastando clicar no botão Instalar para completar a operação.

Obs: A conexão a internet deve estar ativa.

5. Código fonte

A seguir o código fonte que implementa o fluxograma apresentado, no qual o mesmo é explanado em seguida.

```
#include <TM1638lite.h>
TM1638lite tm(2,3,4);
```